
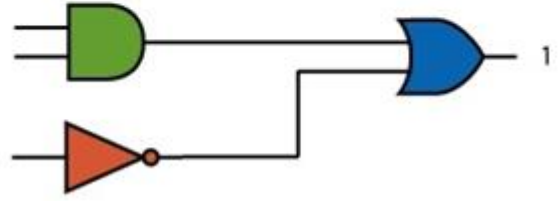
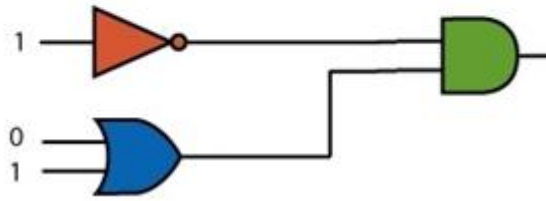
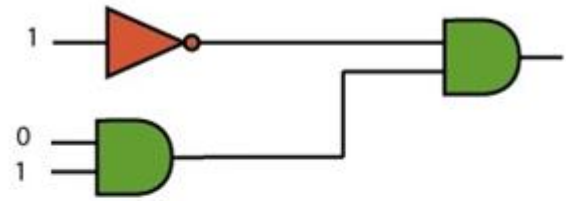


VJEŽBA 3 – Elektronički logički sklopovi

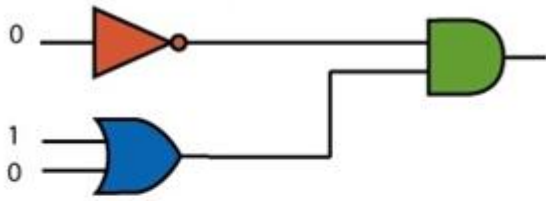1. zadatak. Upiši vrijednosti koje nedostaju.



Rješenje.

1. zadatak.

